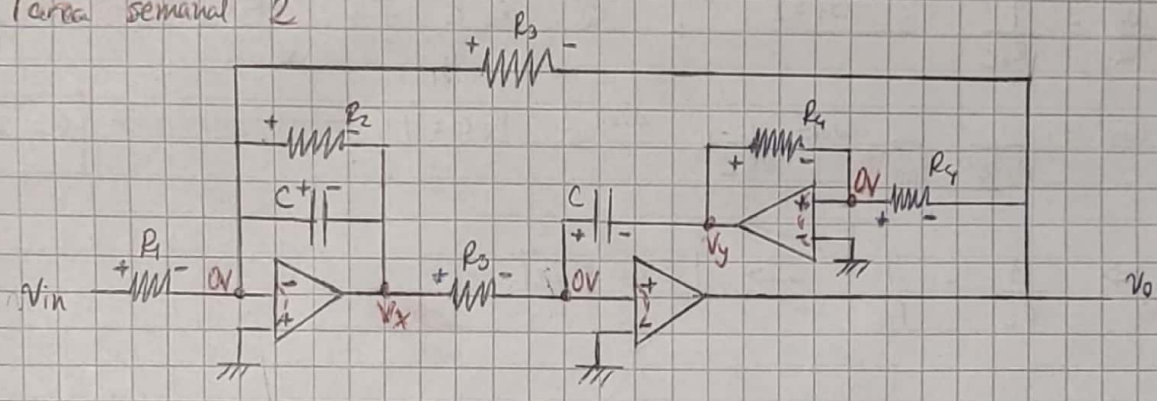


Tarea semanal 2



1) $T = \frac{V_o}{V_i}$ en función de ω y Q .

$$-\frac{V_o}{R_4} = \frac{V_y}{R_4} \rightarrow V_y = -V_o \quad , \quad \frac{V_x}{R_3} = -V_y \&C \rightarrow V_x = V_o \&C R_3$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_x}{R_2} - V_x \&C - \frac{V_o}{R_3} = -V_o \&C \frac{R_3}{R_2} - V_o \&C^2 R_3 - \frac{V_o}{R_3}$$

$$-V_i = V_o \left(\&C \frac{R_1 R_3}{R_2} + \&C^2 R_1 R_3 + \frac{R_1}{R_3} \right)$$

$$-V_i = V_o \left(\frac{\&C R_1 R_3^2 + \&C^2 R_1 R_2 R_3^2 + R_1 R_2}{R_2 R_3} \right)$$

$$T = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_2 R_3}{\&C^2 R_1 R_2 R_3^2 + \&C R_1 R_3^2 + R_1 R_2}$$

$$T(\&C) = - \frac{R_2 R_3}{\&C^2 R_1 R_2 R_3^2} \frac{1}{\&C^2 + \&C \frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$

$$T(\&C) = - \frac{1}{R_1 R_3 C^2} \frac{1}{\&C^2 + \&C \frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_2 C} \\ \omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} \end{array} \right. \quad T(\&C) = - \frac{\omega_0 \frac{1}{R_1 C}}{\&C^2 + \&C \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

NOTA

2) Obtener los valores de los componentes si $\omega_0 = 1$ y $Q = 3$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_0 = \frac{1}{R_2 C} \xrightarrow{\omega_0 = 1} Q = R_2 C \xrightarrow{Q=3} R_2 C = 3 \rightarrow C = \frac{3}{R_2} \\ \omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{R_3 C} \xrightarrow{\omega_0 = 1} R_3 C = 1 \rightarrow \boxed{C = \frac{1}{R_3}} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{3}{R_2} = \frac{1}{R_3} \rightarrow \boxed{3R_3 = R_2}$$

3) Ajustar R_1 para que $|T(0)| = 20 \text{ dB} = 10 \text{ (veces)} \rightarrow \text{dB} = 20 \log \left(\frac{V_1/V_2}{10} \right)$

$$|T(0)| = \frac{1}{\cancel{\omega_0} \frac{R_1 C}{\omega_0}} = 10, \text{ y } \omega_0 = 1$$

$$R_1 = \frac{1}{10 C} = \frac{1}{10 \frac{1}{R_3}}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_1 = \frac{R_3}{10}}$$